



LT6100CDD#PBF

제조사 부품 번호:	LT6100CDD#PBF
제조업체 / 브랜드	ADI (Analog Devices, Inc.)
설명서 일부:	IC OPAMP CURR SENSE 150KHZ 8DFN
데이터 시트:	LT6100CDD#PBF(1).pdf LT6100CDD#PBF(2).pdf LT6100CDD#PBF(3).pdf LT6100CDD#PBF(4).pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 300 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

LT6100CDD#PBF 100 % 새 원본 300 PC 재고 있음, LT6100CDD#PBF 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 LT6100CDD#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ LT6100CDD#PBF : Info@IC-Components.com





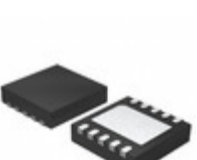




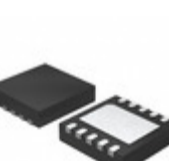

















 


LT6100CDD#PBF의 사양

부품 번호	LT6100CDD#PBF	제조업체 / 브랜드	ADI (Analog Devices, Inc.)
연속	-	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
기본 부품 번호	LT6100	패키지 / 케이스	8-WDFDN Exposed Pad
포장	Tube	실장 형	Surface Mount
제조업체 장치 패키지	8-DFN (3x3)	작동 온도	0°C ~ 70°C
상세 설명	Current Sense Amplifier 1 Circuit 8-DFN (3x3)	전류 - 공급	60µA
출력 유형	-	회로의 수	1
증폭기 유형	Current Sense	전류 - 출력 / 채널	15mA
슬 루율	0.05 V/µs	-3dB 대역폭	150kHz
전압 - 공급, 단일 / 이중 (±)	2.7 V ~ 36 V, ±1.35 V ~ 18 V	전압 - 입력 오프셋	80µV
다른 이름들	LT6100CDDPBF	재고 수량	300 pcs Stock
범주	집적회로 (ic) > 선형 증폭기-계측, op 앰프, 버퍼 앰프	기술	IC OPAMP CURR SENSE 150KHZ 8DFN
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

LT6100CDD#PBF으로 변환 된 키워드

ADI (Analog Devices, Inc.) LT6100CDD#PBF	LT6100CDD#PBF 부분	LT6100CDD#PBF 가격	LT6100CDD#PBF 대리점
LT6100CDD#PBF 기술	LT6100CDD#PBF 주식	LT6100CDD#PBF 인벤토리	LT6100CDD#PBF 공급 업체
LT6100CDD#PBF 온라인 주문	LT6100CDD#PBF 문의	LT6100CDD#PBF 이미지	LT6100CDD#PBF 그림
LT6100CDD#PBF pdf	LT6100CDD#PBF 데이터 시트	LT6100CDD#PBF 데이터 시트	LT6100CDD#PBF pdf 데이터 시트
LT6100CDD#PBF 데이터 시트 다운로드	ADI (Analog Devices, Inc.) 제조 업체	ADI (Analog Devices, Inc.) LT6100CDD#PBF	AD LT6100CDD#PBF
ADI (Analog Devices, Inc.) LT6100CDD#PBF	Analog Devices Inc. LT6100CDD#PBF	Analog Devices, Inc. LT6100CDD#PBF	

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>LT6101CS8 기술: LT6101CS8 LT SOP8 제조사: LT 재고: 새로운 원본, 400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT6100CDD/IDD/HDD 기술: LT6100CDD/IDD/HDD LINEAR DFN8 제조사: Advanced Linear Devices, Inc. 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT6100HMS8#TRPBF 기술: IC OPAMP CURR SENSE 150KHZ 8MSOP 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>LT61015IS5#TRPBF 기술: IC OPAMP GP 3.2MHZ RRO TSOT23-5 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 4000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT61020IDD-1#PBF 기술: IC OPAMP GP 400KHZ RRO 10DFN 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT6100CMS8 기술: LT6100CMS8 LT MSSOP8 제조사: LT 재고: 새로운 원본, 1300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>LT6100IDD 기술: LT6100IDD LINEAR 8DFN 제조사: Advanced Linear Devices, Inc. 재고: 새로운 원본, 1100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT6100HDD 기술: LT6100HDD LINEAR 8DFN 제조사: Advanced Linear Devices, Inc. 재고: 새로운 원본, 900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT6100HDD#TRPBF 기술: IC OPAMP CURR SENSE 150KHZ 8DFN 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>LT61023IDD-1#PBF 기술: IC OPAMP GP 400KHZ RRO 10DFN 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT61020IDD#PBF 기술: IC OPAMP GP 400KHZ RRO 8DFN 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 5200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT6100CMS8#PBF 기술: IC OPAMP CURR SENSE 150KHZ 8MSOP 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>LT61016HMS8#PBF 기술: IC OPAMP GP 400KHZ RRO 8MSOP 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 1100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT61020HMS8#PBF 기술: IC OPAMP GP 400KHZ RRO 8MSOP 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 800 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT61015HS5#TRPBF 기술: IC OPAMP CURR SENSE 150KHZ 8MSOP 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 4000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>LT61020IDD-1#TRPBF 기술: IC OPAMP GP 400KHZ RRO 10DFN 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 6000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT61016IMS8#PBF 기술: IC OPAMP GP 3.3MHZ RRO 8MSOP 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 1100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT6100IMS8#TRPBF 기술: IC OPAMP CURR SENSE 150KHZ 8MSOP 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>LT6100CDD#TRPBF 기술: IC OPAMP CURR SENSE 150KHZ 8DFN 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT6100IDD#TRPBF 기술: IC OPAMP CURR SENSE 150KHZ 8DFN 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 2500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT6100CMS8#TRPBF 기술: IC OPAMP CURR SENSE 150KHZ 8MSOP 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>LT6100IMS8 기술: LT6100IMS8 LINEAR MSOP-8 제조사: Advanced Linear Devices, Inc. 재고: 새로운 원본, 1300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT61015IS5#TRMPBF 기술: IC OPAMP GP 3.3MHZ RRO TSOT23-5 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 3700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT6100CDD 기술: LT6100CDD LINEAR 8DFN 제조사: Advanced Linear Devices, Inc. 재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>LT6100IMS8#PBF 기술: IC OPAMP CURR SENSE 150KHZ 8MSOP 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT61020IDD#TRPBF 기술: IC OPAMP GP 400KHZ RRO 8DFN 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT6100HMS8 기술: LT6100HMS8 LT MSOP8 제조사: LT 재고: 새로운 원본, 1300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
 <p>LT61020IMS8#PBF 기술: IC OPAMP GP 400KHZ RRO 8MSOP 제조사: ADI (Analog Devices, Inc.) 재고: 새로운 원본, 2200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT61015HS5#PBF 기술: LT61015HS5#PBF LINEAR TSOT23-5 제조사: Advanced Linear Devices, Inc. 재고: 새로운 원본, 600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	 <p>LT6081MS8 기술: LT6081MS8 LT MSOP8 제조사: LT 재고: 새로운 원본, 1300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 서우드 코트, 킹스 우드 빌라, 톰 수이 와이, 신계 지, 홍콩